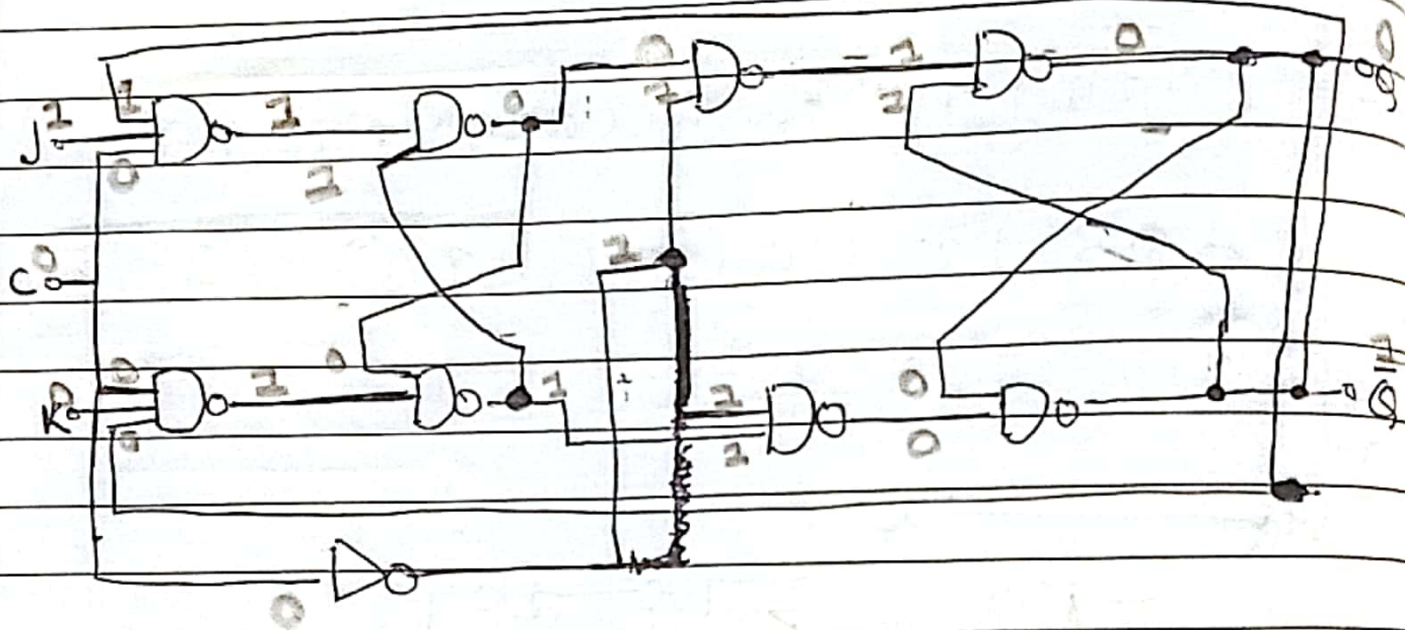


ICS Homework - 9


Q.1a



$$J=1 \quad C=0 \quad K=0 \quad Q=0 \quad \bar{Q}=1$$


Q.2

when $J=1, C=1, K=0, Q=0, \bar{Q}=1$

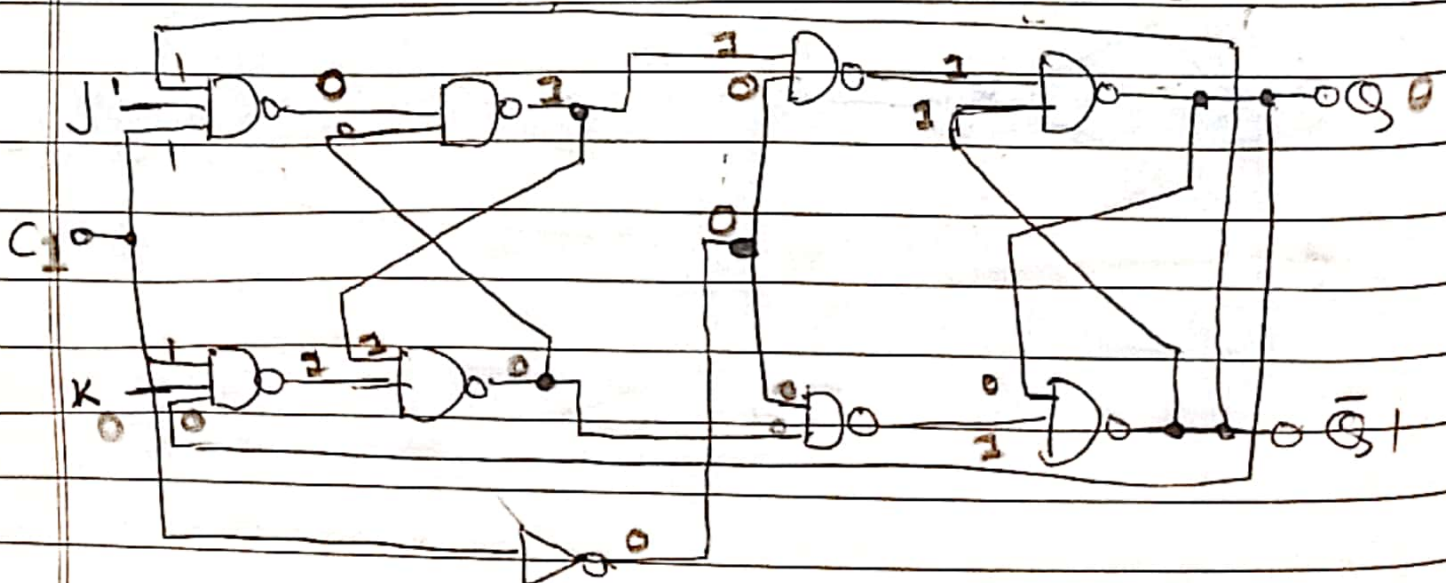


when $J = 1$ $C = 0$ $K = 0$ $Q = 0$ $\bar{Q} = 1$


(b)

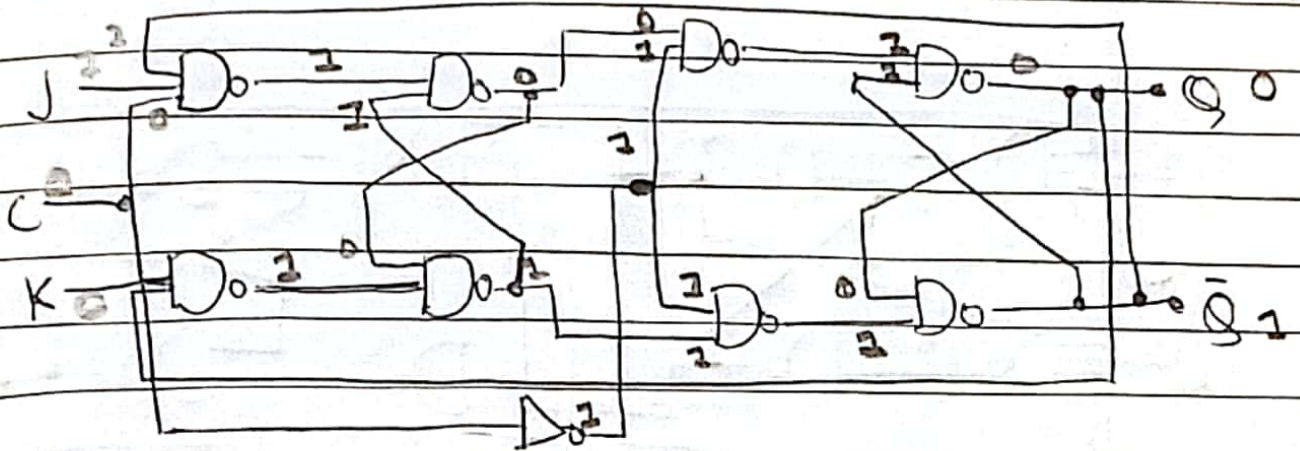

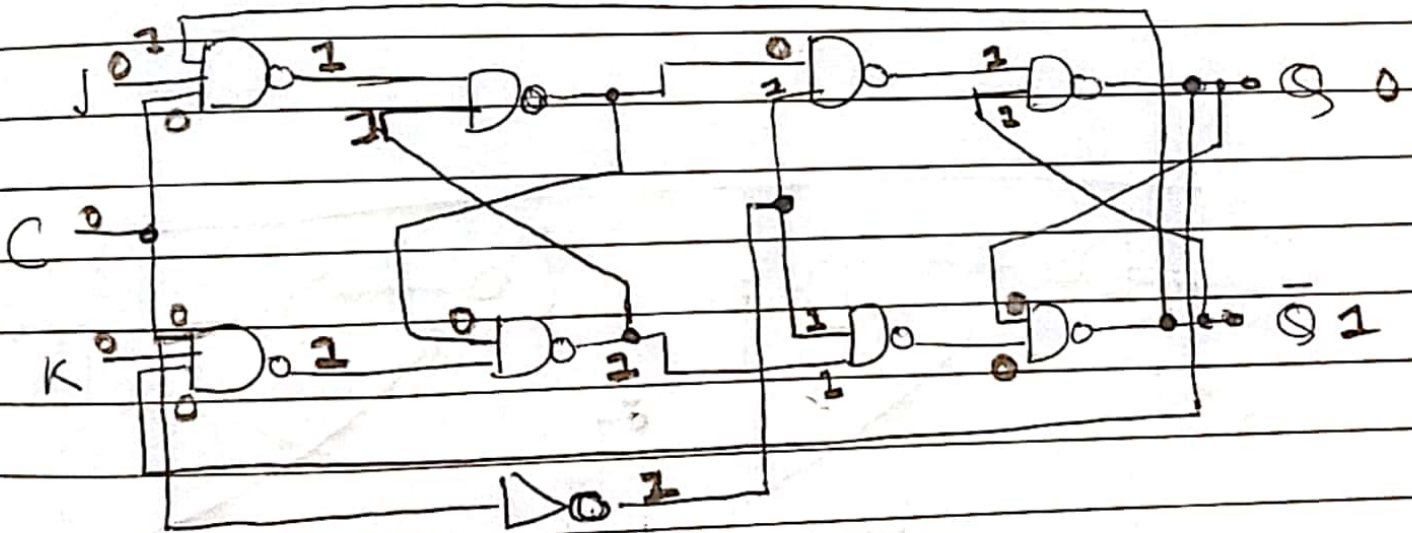
when $J = 0$ $C = 0$ $K = 0$ $Q = 0$ $\bar{Q} = 1$



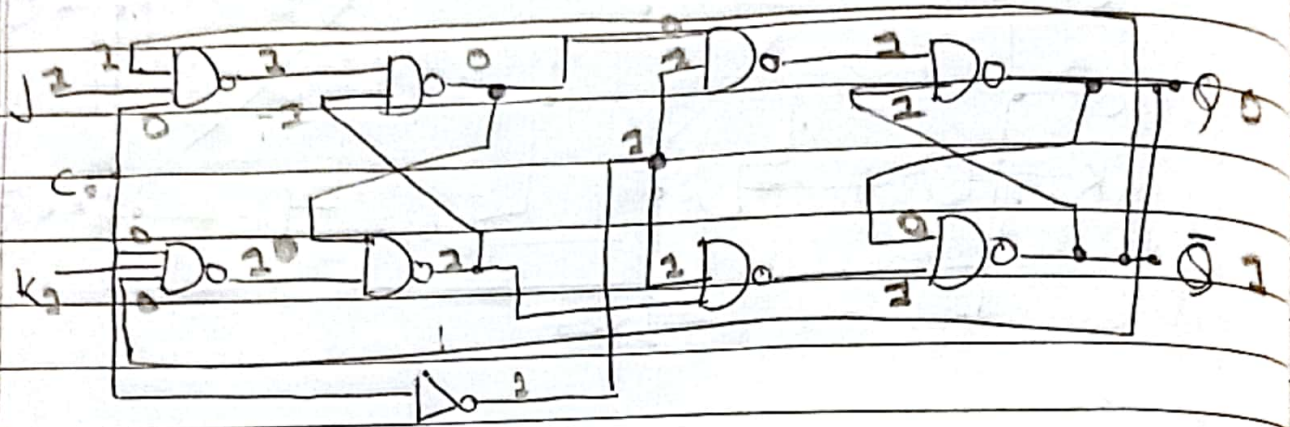
© When $J=1$ $K=1$ $C=0$ $Q=0$ $\bar{Q}=1$




When $J=1$ $K=1$ $C=1$ $Q=0$ $\bar{Q}=1$






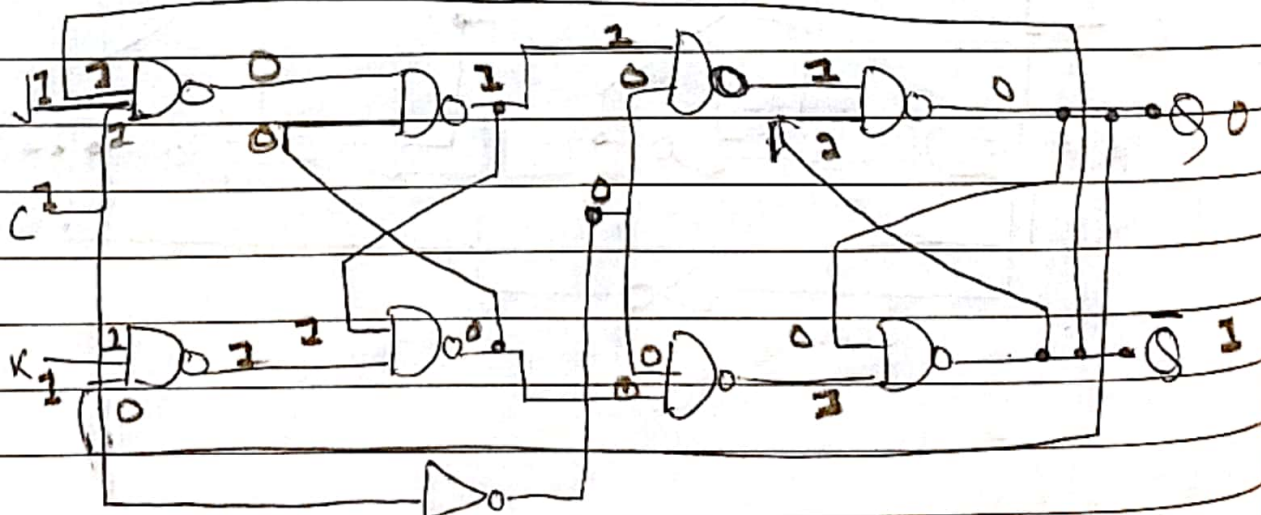


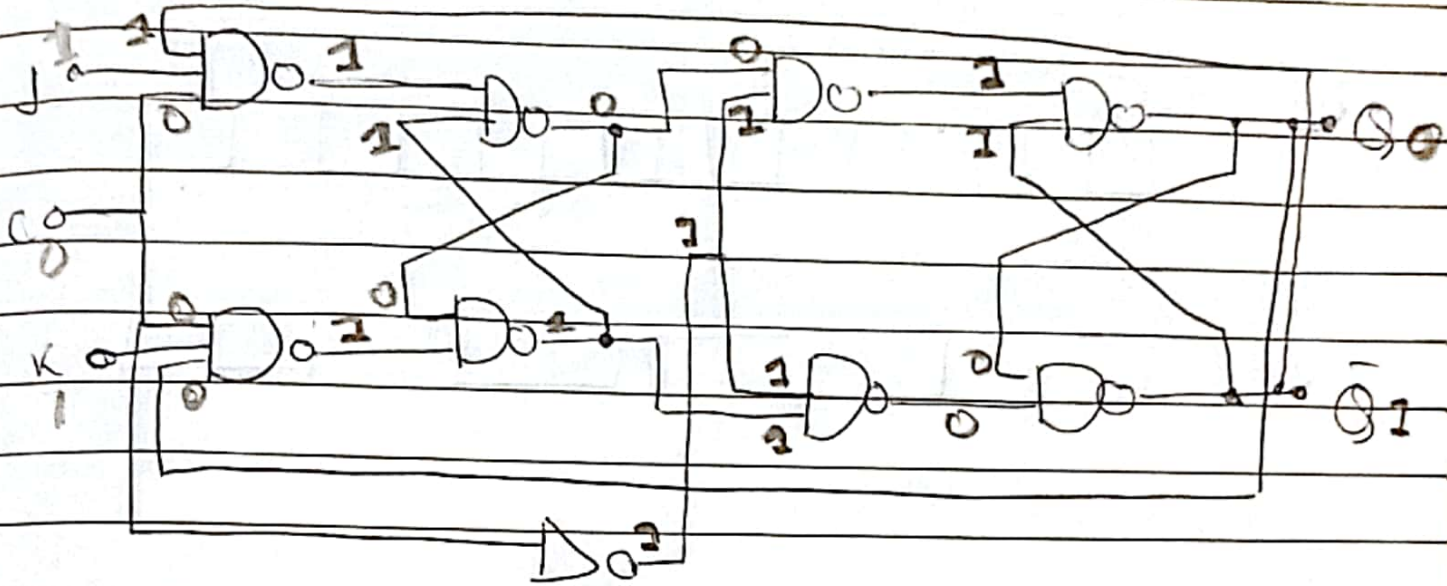① When $J=1$ $K=1$ $C=0$ $Q=0$ $\bar{Q}=1$



When $J=0$ $K=0$ $C=0$ $Q=0$ $\bar{Q}=1$

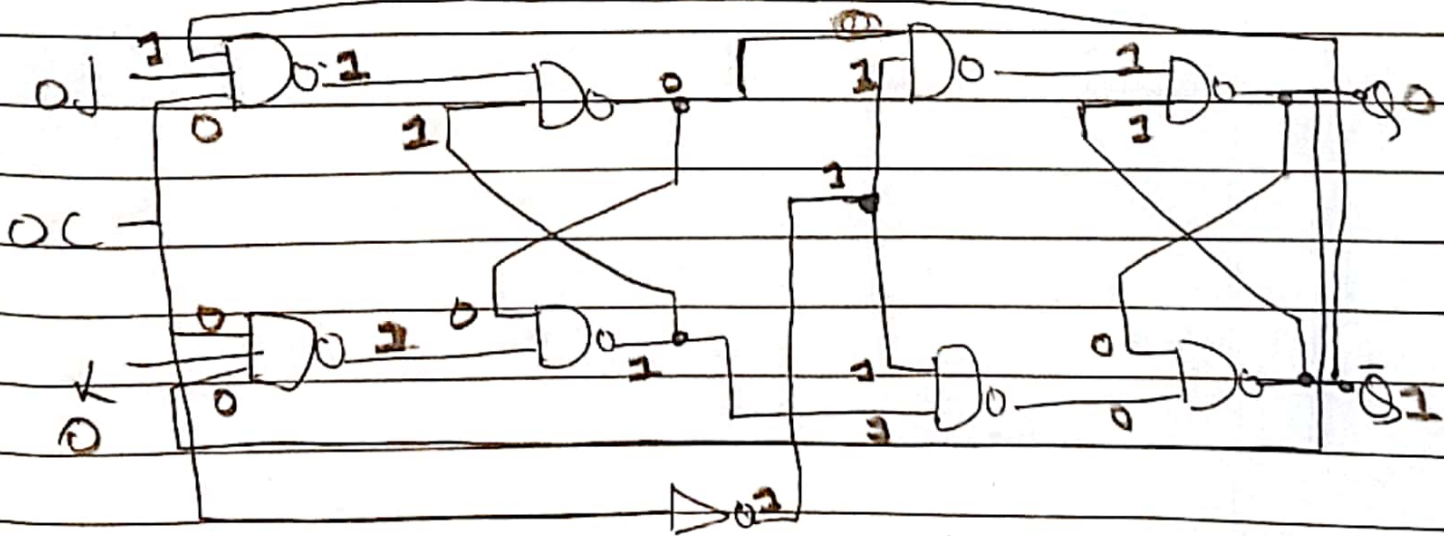

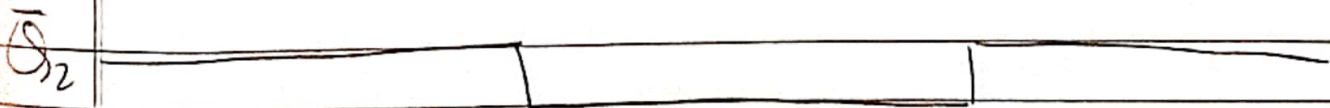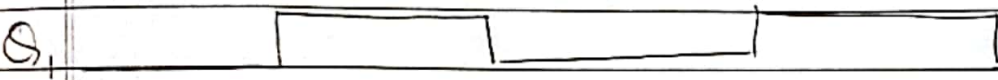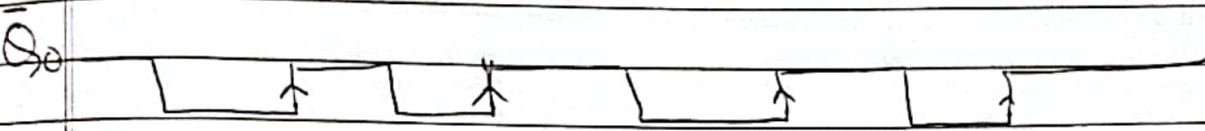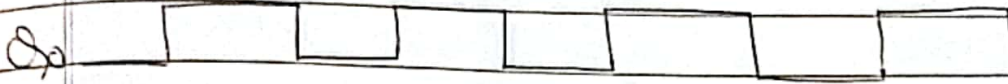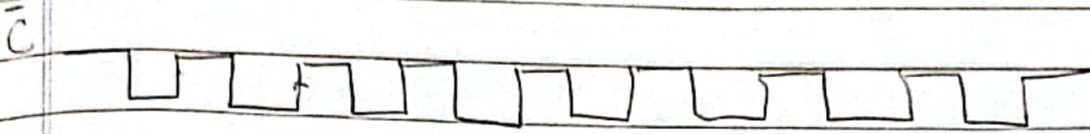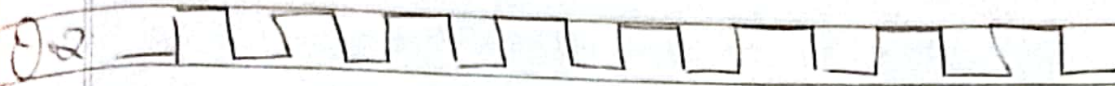

- (b) Ripple counter cannot be made arbitrary long due to the presence of gate delays. The gate delays will suit as the index of Q increases, defeating the purpose of circuit.